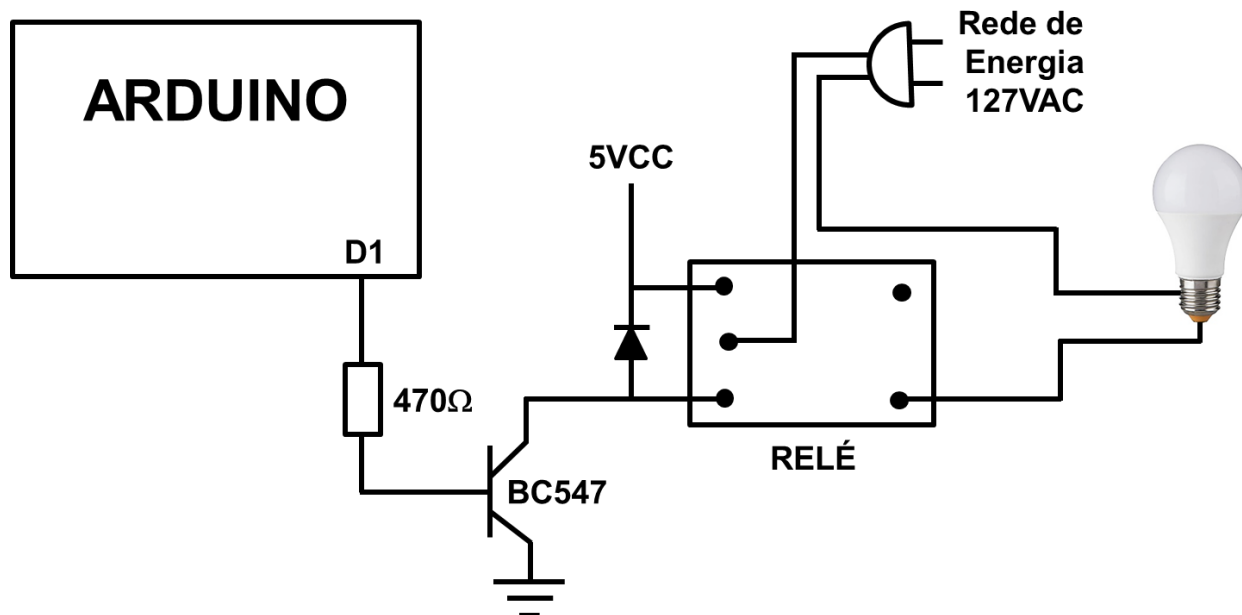


## Circuito elétrico do hardware do Assistente Virtual Inteligente

Circuito para o acionamento de uma lâmpada elétrica, de um eletrodoméstico ou de qualquer outro dispositivo



Circuito para o acionamento de uma fechadura elétrica

